

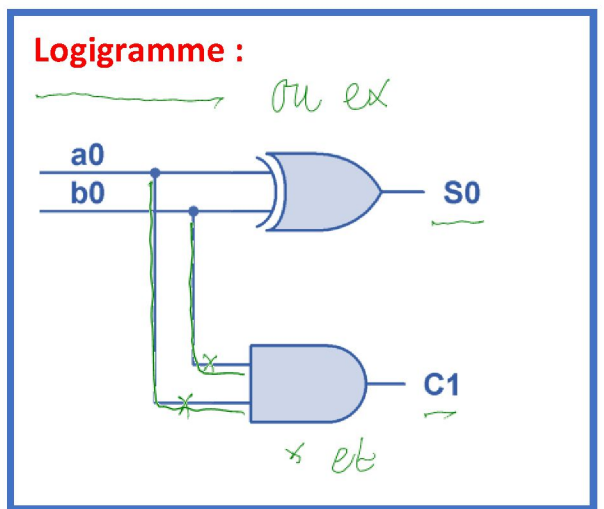


A (10101) + B (11111) 5 bits

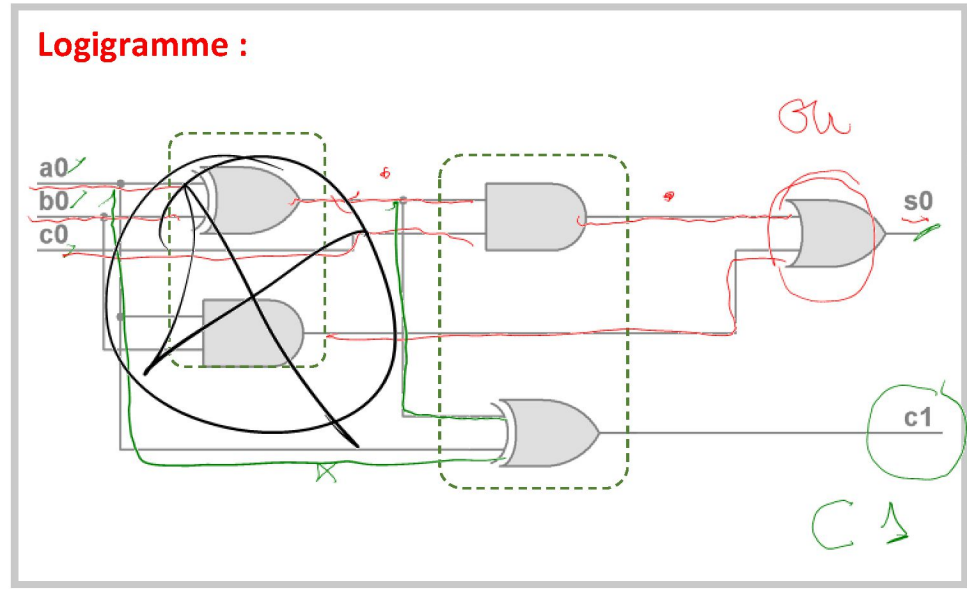

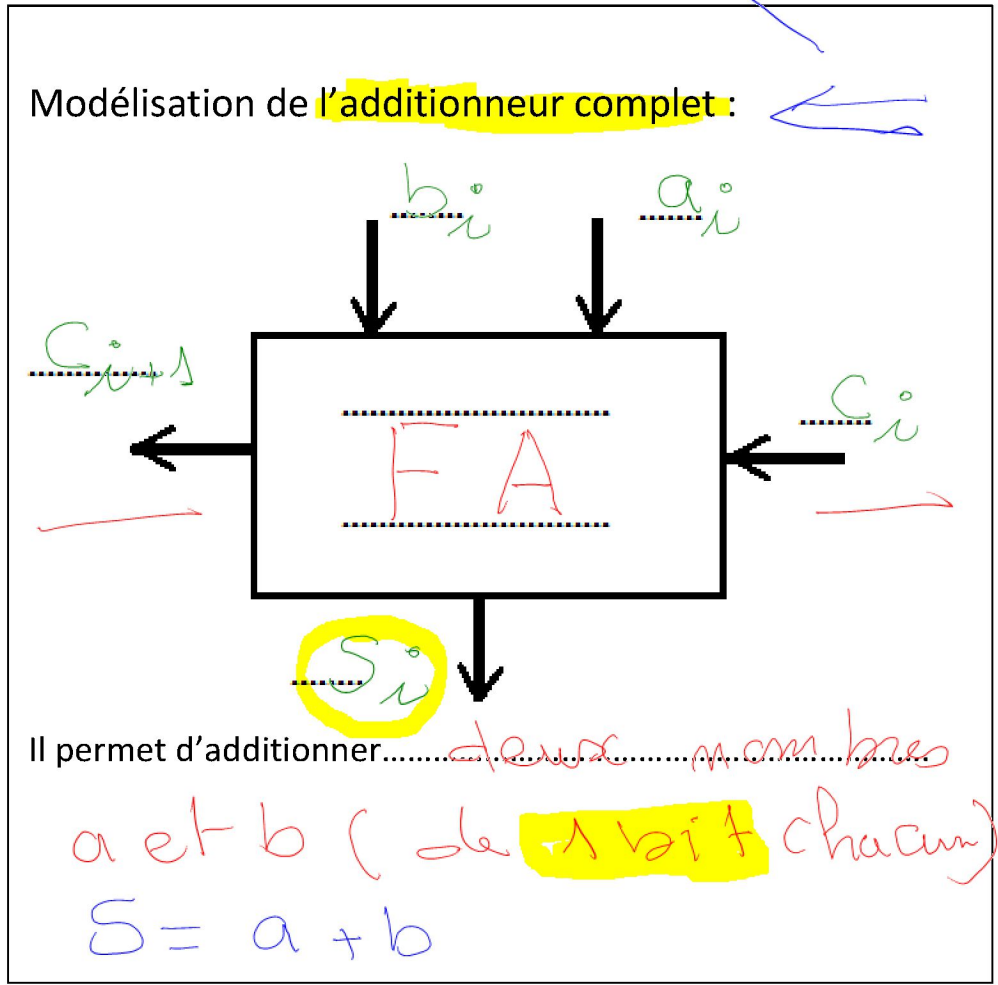










Pour un demi-additionneur :
 S la somme ; C la retenue
 $S_0 = a_0 \oplus b_0$
 $C_1 = a_0 \cdot b_0$



Pour un additionneur :
 S la somme ; C la retenue
 $S_0 = (a_0 \oplus b_0) \oplus c_0$
 $C_1 = (a_0 \oplus b_0) \cdot c_0 + a_0 \cdot b_0$

Comment réaliser une opération d'addition en binaire :

	S	C
$0 + 0 =$		
$0 + 1 =$		
$1 + 0 =$		
$1 + 1 =$		
$1 + 1 + 1 =$		

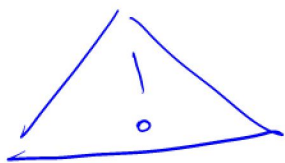

On veut additionner les deux mots binaire A et B .

A(1100) B(1110)

$$A + B = S$$

$$\begin{aligned} (1)_2 &\rightarrow (1)_{10} \\ + (1)_2 &\rightarrow (1)_{10} \end{aligned}$$

$$(10)_2 \quad (2)_{10}$$

$$\begin{array}{r} \text{C } 1 \\ 1100 \\ + 1110 \\ \hline S \ 11010 \end{array}$$






في دارك... إتهنوني على قرابتك إصغارك



$A (a_3 a_2 a_1 a_0)$
 $B (b_3 b_2 b_1 b_0)$

Mise en cascade de plusieurs additionneurs


Ce montage permet d'additionner les nombres binaires A et B (de 4 bits chacun)

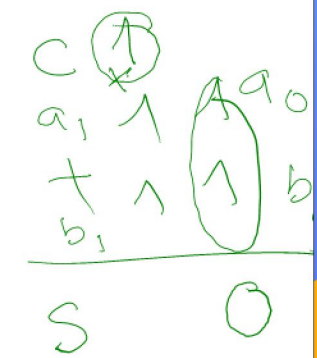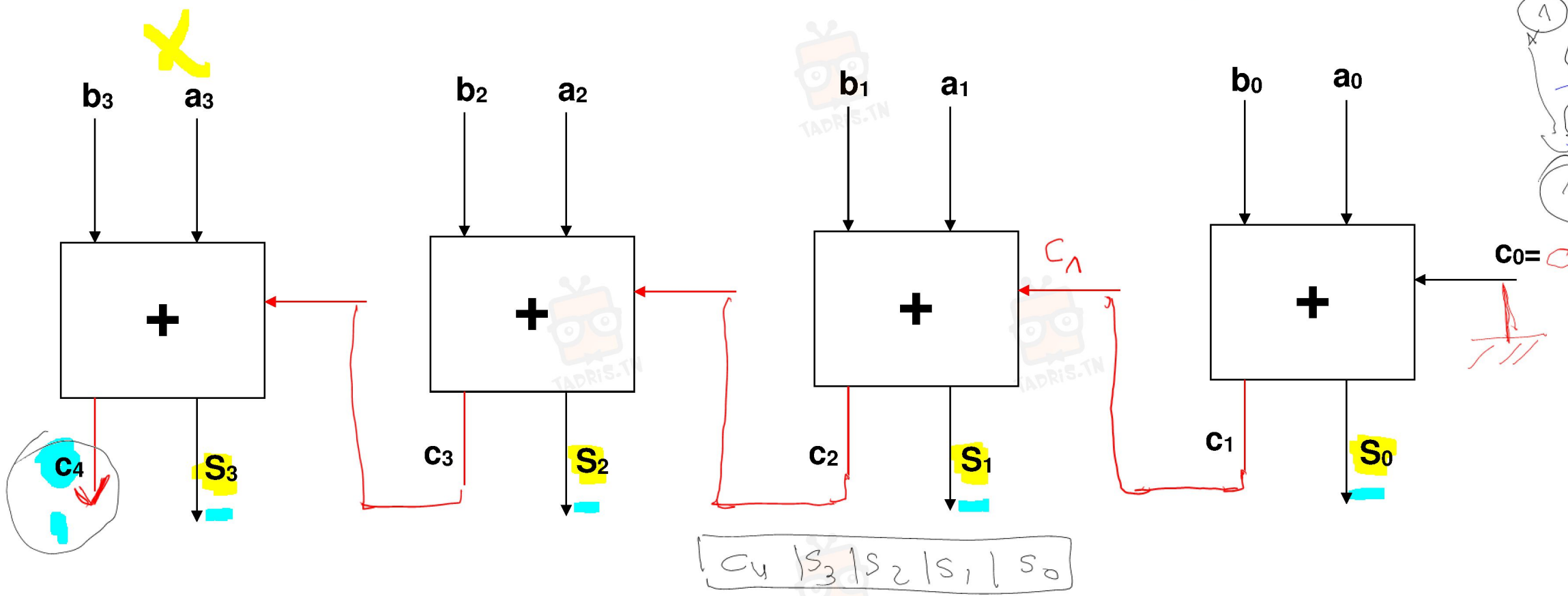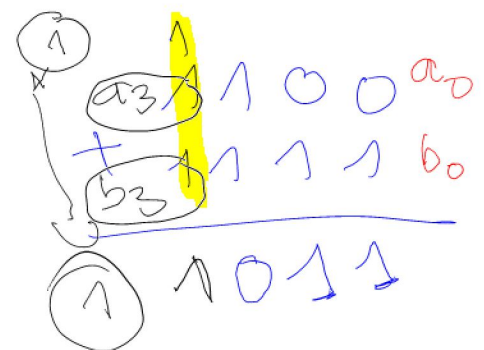

Exercice 1 :

On donne le d montage suivant :

\oplus ou ex

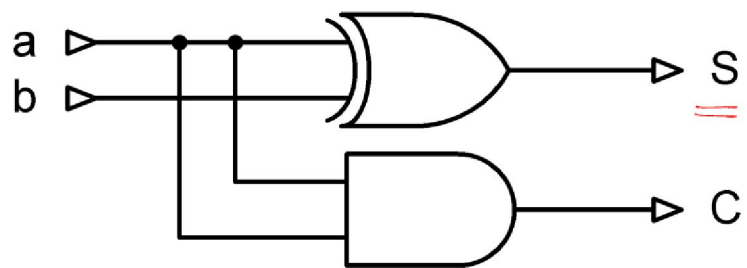


1- Que représente :

* La sortie **S** : $a \oplus b$

* La sortie **C** : $a \cdot b$

* Donner le nom du montage : un demi-additionneur

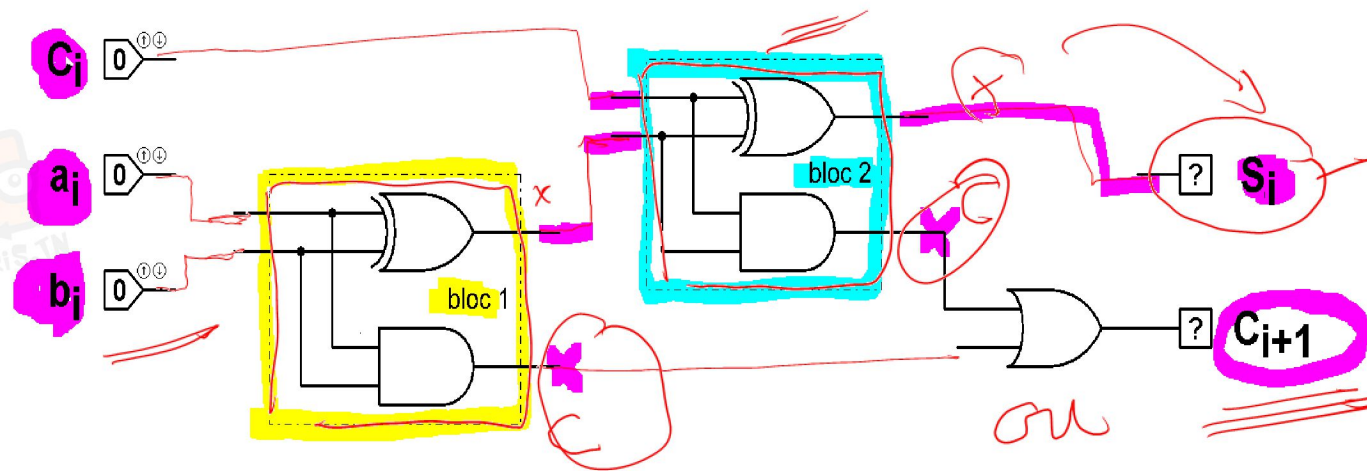2- Compléter le logigramme de l'additionneur complet



a- Identifier les blocs 1 et 2 : ... demi-additionneur


b- Donner l'équation de S_i en fonction de a_i , b_i et c_i .

$S_i = (a_i \oplus b_i) \oplus c_i$

c- Donner l'équation de C_{i+1} en fonction de a_i , b_i et c_i .

$C_{i+1} = (a_i \cdot b_i) + (c_i \cdot (a_i \oplus b_i))$

d- Modéliser le montage :

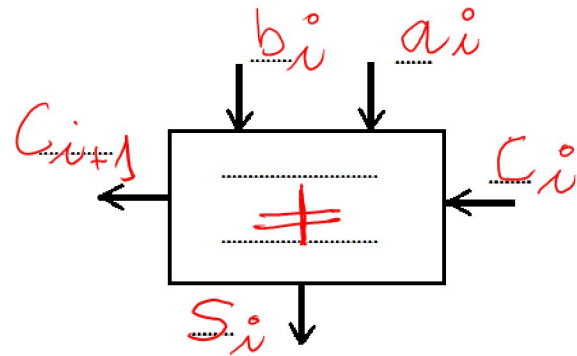

3- Le montage étudié permet-il d'additionner deux nombres de 4bits, justifier.

non; car sa capacité est de 1 bit.

Exercice 2 :

Réaliser les opérations suivantes

$1001_{(2)} + 1000_{(2)}$

$$\begin{array}{r} 1001 \\ + 1000 \\ \hline 10001 \end{array}$$

$1101_{(2)} + 1000_{(2)}$

$$\begin{array}{r} 1101 \\ + 1000 \\ \hline 10101 \end{array}$$

$11011101_{(2)} + 10001000_{(2)}$

$$\begin{array}{r} 11011101 \\ + 10001000 \\ \hline 10110101 \end{array}$$

$10111011_{(2)} + 10001000_{(2)}$

$$\begin{array}{r} 10001000 \\ + 10111011 \\ \hline 10100011 \end{array}$$